

Test generatora DDS FNIRSI



Nie zawsze chce mi się wyciągać mój duży generator który waży około 20kg, ma on co prawda bardzo dobre parametry ale nie zawsze mi potrzeba 10MHz sinusoidy z współczynnikiem zniekształcenia mniejszym niż 1%. Czasami potrzebuję zwykłej sinusoidy ze stabilną częstotliwością. Siedząc kiedyś na allegro zauważyłem taki prosty generator DDS FNIRSI, malutki, lekki zasilany z zasilacza, pomyślałem czemu nie. Wiem że jeżeli jest jakaś przeszkoda stojąca pomiędzy mną a zrobieniem nowego projektu to nie rozpocznę pracy nad nowym projektem. I w taki sposób stałem się posiadaczem tego malutkiego generatora. W tym materiale postaram się sprawdzić czy taki generator będzie przydatny w warsztacie elektronika.

Wygląd:

Generatorek jest sprzedawany razem w zestawie z obudową z czarnego nie prześwitującego akrylu, moim zdaniem bardziej estetyczny niż te wszystkie przezroczyste obudowy do innych tego pokroju urządzeń. Obudowa jest do własnoręcznego złożenia, montaż prosty chociaż chwilę mi zajęło dojść gdzie powinienem dać dystanse.

Interfejs:

Do wykorzystania generatora projektanci przeznaczyci 5 przycisków oraz 2 potencjometry. Potencjometry wykorzystujemy do regulacji Amplitudy przebiegu oraz składowej stałej. Przyciski natomiast służą do przełączania rodzaju przebiegu, włączania/wyłączania wyjścia oraz zmiany częstotliwości

Spostrzegawczy czytelnicy pewnie się zorientował. Ale czemu tutaj są pokrętła do regulacji składowej oraz amplitudy? Już spieszę odpowiedzieć na to pytanie, wynika to z tego że ten generator jest swego

rodzaju analogowo cyfrową hybrydą, cyfrowo odbywa się generowanie sygnału oraz regulacja częstotliwości natomiast składowa i amplituda jest regulowana poprzez dwa proste obwody wzmacniaczy operacyjnych na wyjściu.



Parametry:

Poniżej parametry deklarowane przez producenta:

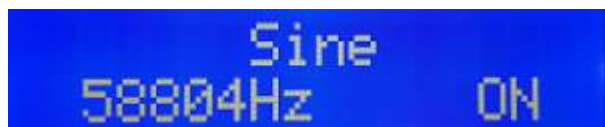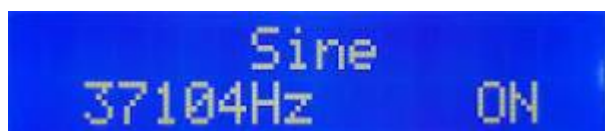1. Kanały: 2
2. Zakres częstotliwości DDS (kanał 1): 1 Hz do 65534 Hz
3. Częstotliwość High Speed (kanał 2): 1 MHz, 2 MHz, 4 MHz i 8 MHz
4. Regulacja offsetów: potencjometr 0.5pp - 5Vpp
5. Regulacja amplitudy: potencjometr 0.5Vpp - 14Vpp
6. Sygnały DDS:
7. Sinusoida
8. Sygnał prostokątny
9. Sygnał trójkątny
10. Fala piłokształtna
11. Odwrotna fala piłokształtna
12. EKG
13. Szum losowy
14. Interfejs: 2 potencjometry i 5 przycisków
15. Wyświetlacz LCD 1602, 2 linie z podświetleniem
16. Regulacja częstotliwości: 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1000 Hz i 10000 Hz
17. Impedancja wyjściowa 20 do 200 Ohm

Wiem wiem pasmo trochę słabe i przebiegi dziwne EKG !?!?!?

No dobrze ale przejdźmy do poważniejszych kwestii jak się korzysta z tego generatora. Powiem szczerze jestem zaskoczony jak dokładna jest częstotliwość wskazywana przez ten generator. Poniżej kilka pomiarów miernikiem częstotliwości. Niebieski wyświetlacz to wyświetlacz generatora czerwony wyświetlacz to wyświetlacz miernika.





Poniżej obliczenia błędu względnego przyjmując wartość podawaną przez miernik częstotliwości za wartość odniesienia.

ΔX - Różnica pomiędzy wielkością mierzoną oraz wielkością odniesienia
 X - Wielkość odniesienia
 X_0 - Wielkość wskazania
 δ - Błąd względny

$$\delta = \frac{\Delta X}{X} \cdot 100\% = \frac{|X - X_0|}{X} \cdot 100\%$$

1 POMIAR

$$X = 37105,326 \text{ Hz}$$

$$X_0 = 37104 \text{ Hz}$$

$$\Delta X = |37105,326 - 37104| = 1,326$$

$$\frac{\Delta X}{X} = \frac{1,326}{37105,326} = 0,000035736$$

$$\frac{\Delta X}{X} \cdot 100\% = 0,00357361\%$$

$$\delta_1 \approx 0,004\%$$

3 POMIAR

$$X = 706,98534 \text{ Hz}$$

$$X_0 = 707 \text{ Hz}$$

$$\delta = \frac{\Delta X}{X} \cdot 100\% = \frac{0,01466}{706,98534} \cdot 100\%$$

$$\delta_3 = 0,02073593\%$$

$$\delta_3 \approx 0,02\%$$

2 POMIAR

$$X = 58806,144 \text{ Hz}$$

$$X_0 = 58804 \text{ Hz}$$

$$\delta = \frac{\Delta X}{X} \cdot 100\% = \frac{2,144}{58806,144} \cdot 100\%$$

$$\delta_2 = 0,003645877\%$$


$$\delta_2 \approx 0,004\%$$

ŚREDNI BŁĄD


$$\bar{\delta} = \frac{\delta_1 + \delta_2 + \delta_3}{3} \approx 0,0033\%$$

Jak widać średni błąd częstotliwości wyświetlanej przez ten generator to mniej niż 1/100 procenta. WOW !?! Dobry wynik jak na urządzenia za około 100zł. Podsumowując wskazaniom częstotliwości tego generatora można ufać.

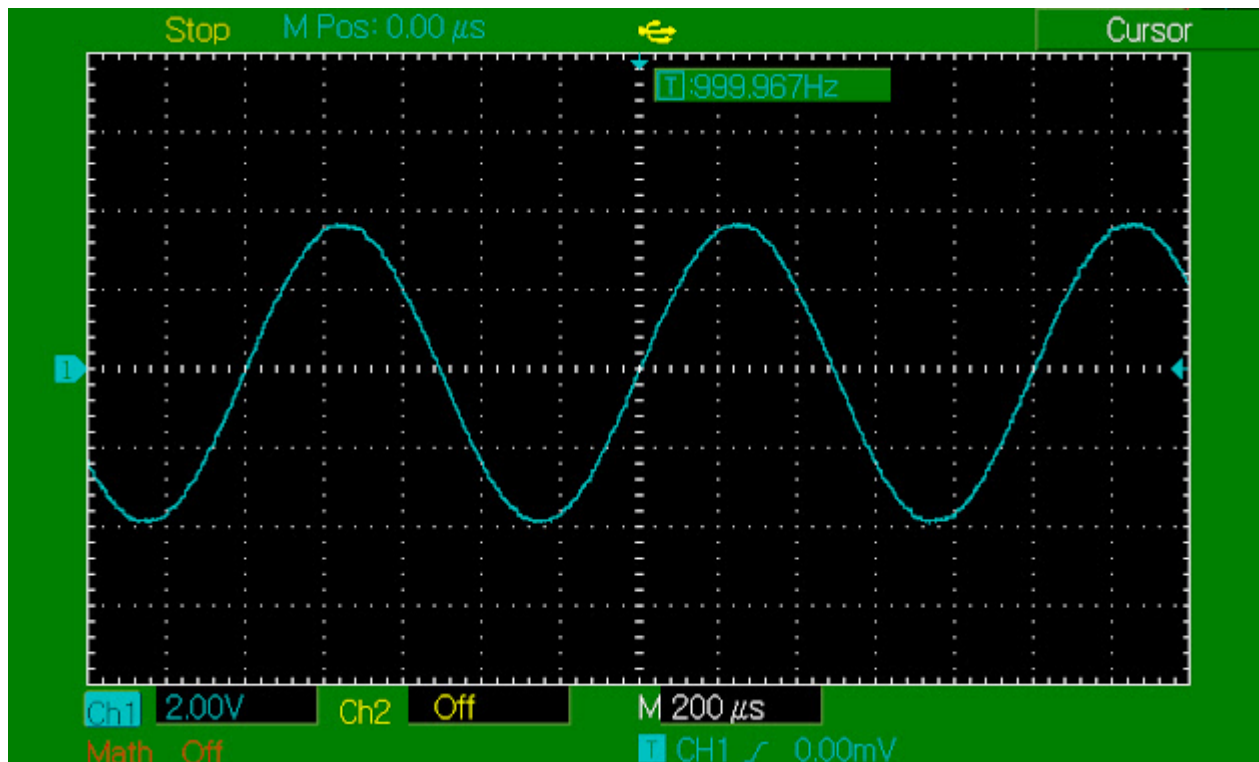Natomiast co z kształtem przebiegów. Poniżej sinusoida o częstotliwości 1kHz.



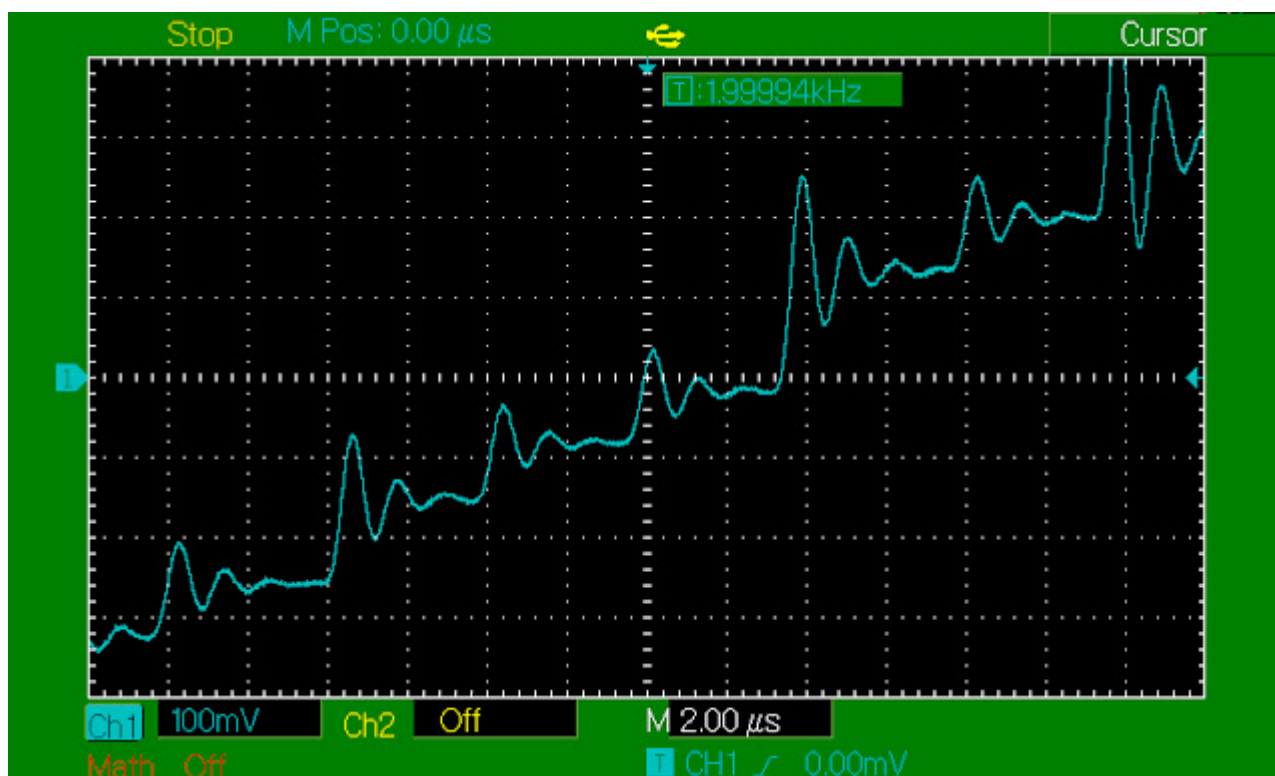Wygląda ładnie nie widać zniekształceń. Teraz przyjrzyjmy się zbliżeniu rosnącemu tej sinusoidy



No i zaczyna nam się ujawniać wielka wada generatorów DDS. Mianowicie nie generują one częstotliwości z jakiegoś oscylatora ale wykorzystują jakiś sygnał pośredni np. PWM lub PCM a następnie filtrują go do postaci gładkiej sinusoidy pozostawia to oddźwięk taki jak widać powyżej. Poniżej widać analizę widma powyższej sinusoidy.

